

Q3)

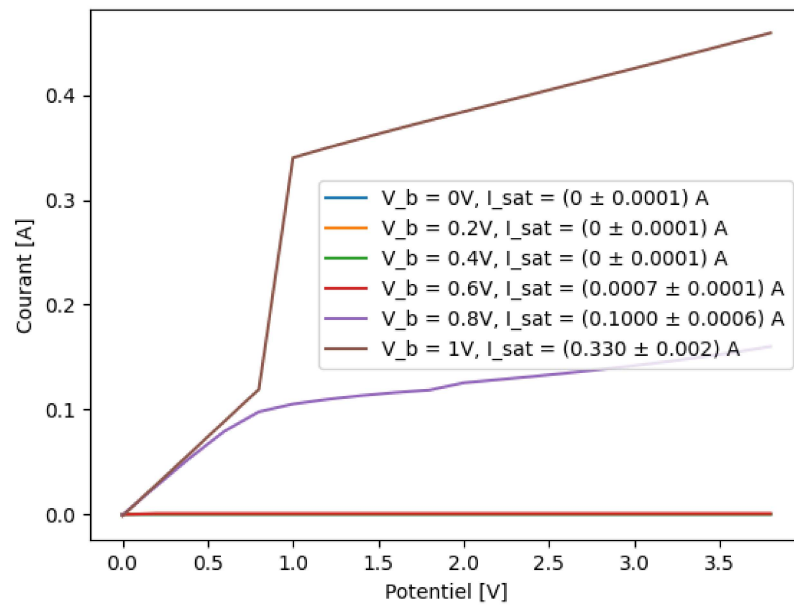


Figure 1: Graphique du courant entrant dans le collecteur du transistor en fonction du potentiel